

小4

理科

ふつう

こたえ

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□にあてはまる言葉を書きましょう。

① 光電池に 当てる 光を さえぎると、モーターは **止まる**。

② 電流の 向きや 強さを 調べる 道具を **けん流計** という。

③ 回路の 中で、電気を 通したり 切ったり する ものを **スイッチ** という。

④ けん流計の はりの ふれる 向きで、電流の **向き** が 分かる。

⑤ 電流で 回る しくみを **モーター** という。

⑥ かん電池 2こを 直列に つなぐと、1こ のときより 電流が **強く** なる。

⑦ かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで 一列に つなぐ つなぎ方を **直列つなぎ** という。

できた / 7もん