

小4

理科

ふつう

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□にあてはまる言葉を書きましょう。

① 光電池に 当てる 光を さえぎると、モーターは 。

② 電流の 向きや 強さを 調べる 道具を という。

③ 回路の 中で、電気を 通したり 切ったり する ものを という。

④ けん流計の はりの ふれる 向きで、電流の が 分かる。

⑤ 電流で 回る しくみを という。

⑥ かん電池 2こを 直列に つなぐと、1こ のときより 電流が なる。

⑦ かん電池 2こを、+きょくと -きょくをつないで 一列に つなぐ つなぎ方を という。

できた / 7もん

