

理科

個別配慮

こたえ

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

れい

かん電池 2こを、+きよくと -きよくをつないで 1列につなぐつなぎ方を **直列つなぎ** といいます。

1 直列つなぎは、電流が強くなり、モーターが速く回る。

2 へい列つなぎは、電流の強さは かん電池 1こと同じだが、長持ちする。

① 光が 当たると 電気をつくる ものを **光電池** といいます。

② かん電池 2こを へい列につなぐと、電流の 強さは 1このときと **同じ** である。

③ 電気が 流れる 道すじを **回路** という。

できた / 3もん