

小4

理科

小テスト

こたえ

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① 電気が 流れる 道すじを 回路 という。② かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐ つなぎ方を へい列つなぎ という。③ 回路を 流れる 電気を 電流 という。④ かん電池の 向きを 反対に すると、モーターの 回る 向きは 反対 になる。⑤ かん電池 2こを へい列に つなぐと、電流の 強さは 1こ のときと 同じ である。⑥ 電流は、かん電池の + きょくから 出て、-きょくにもどる。⑦ 光電池に 当てる 光を 強くすると、流れる 電流は 強く なる。じかん ふん / 100てん