

小4

理科

小テスト

なまえ _____

電気のはたらき

_____ がつ _____ にち

□に あてはまる 言葉を書きましょう。

① 電気が 流れる 道すじを という。

② かん電池 2この +きょくどうし、-きょくどうしをつなぐ つなぎ方を

 という。③ 回路を 流れる 電気を という。

④ かん電池の 向きを 反対に すると、モーターの 回る 向きは

 になる。

⑤ かん電池 2こを へい列に つなぐと、電流の 強さは 1こ のときと

 である。⑥ 電流は、かん電池の きょくから 出て、-きょくにもど
る。⑦ 光電池に 当てる 光を 強くすると、流れる 電流は な
る。じかん ふん てん / 100てん